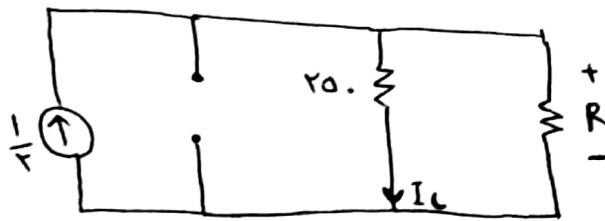


قراردادان ۲-۹۹۳۱




۲- $t < 0$

نقشه جریان : $I_L(t^+) = I_L(t^-) = I_L = \frac{R}{r_0 + R} A$

$V_L(t^-) = 0V$ $I_C(t^-) = 0A$ $V_C(t^+) = V_C(t^-) = \frac{r_0 \cdot R}{r_0 + R} V$

$t > 0$

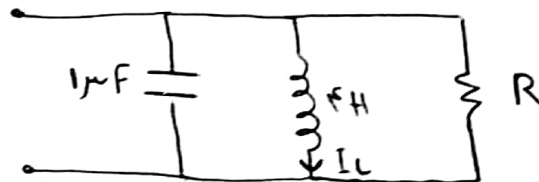

کد مدار بدون منبع RLC رابع .
 $\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{\delta \times 10^3}{R}$
 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{r \times 10^{-6}} \cdot \delta$ } برابری $\frac{\delta \times 10^3}{R} = \frac{1}{r \times 10^{-6}} \cdot \delta \Rightarrow R = \frac{1}{r} \times 10^3 \Omega$

KVL: $4I_L' + \frac{1}{1 \times 10^{-6}} \int I_L dt = 0 \Rightarrow 4I_L'' = -1 \times 10^6 I_L$

KVL: $4I_L' + 1 \times 10^6 I_L - 1 \times 10^6 I_L = 0 \Rightarrow$

$\frac{4}{1 \times 10^6} I_L'' + 4I_L' + 1 \times 10^6 I_L = 0$

$I_L'' + 1 \times 10^6 I_L' + 2.5 \times 10^{12} I_L = 0 \Rightarrow s^2 + 1 \times 10^6 s + 2.5 \times 10^{12} = 0$

$s_{1,2} = -\delta \pm j\omega_d$ $e^{-\delta t} (A_1 e^{j\omega_d t} + A_2 e^{-j\omega_d t}) = I_L(t)$
 $A_1 = 1, A_2 = 1$

فرمانان ۹۹۴۱۰۰۶

$$\boxed{I_L'(t) = \gamma \Delta} \quad \Leftarrow \quad \gamma I_L'(t) = \gamma c(t) \quad \text{اداسه}$$

$$\left(e^{-\delta \dots t} (A_1 t + \dots) \right)' = -\delta \dots e^{-\delta \dots t} (A_1 t + \dots) + e^{-\delta \dots t} A_{1,2}$$

$$\boxed{A_1 - \gamma \dots = \gamma \delta \Rightarrow A_1 = \gamma \delta}$$

$$\boxed{e^{-\delta \dots t} (\gamma \delta t + \dots)}$$

$$\boxed{\gamma c(t^-) = \gamma c(t^+) = \gamma} \quad \boxed{I_L(t^+) = I_L(t^-) = 0} \quad A$$

$$\begin{aligned} -\gamma I_L - \gamma I_L' - I_L + 1 - \gamma (I_L - 1 \cdot \gamma_0) &= 0 \\ \Rightarrow \gamma I_L'' + \delta I_L' + \gamma I_L &= -\gamma \cdot \gamma_0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\gamma_0 = \gamma I_L' + \gamma I_L}$$


$$\boxed{\gamma I_L'' + \gamma \delta I_L' + \gamma \gamma I_L = 0}$$

$$\gamma s^2 + \gamma \delta s + \gamma \gamma = 0 \quad \begin{cases} s_1 = -\gamma \\ s_2 = -\frac{\delta}{\gamma} \end{cases}$$

$$\boxed{I_L(t) \sim \Rightarrow A + B \dots}$$

$$\boxed{-\gamma A - \frac{\delta}{\gamma} B = I_L'(t^+) = \frac{\gamma \gamma}{\gamma} A}$$
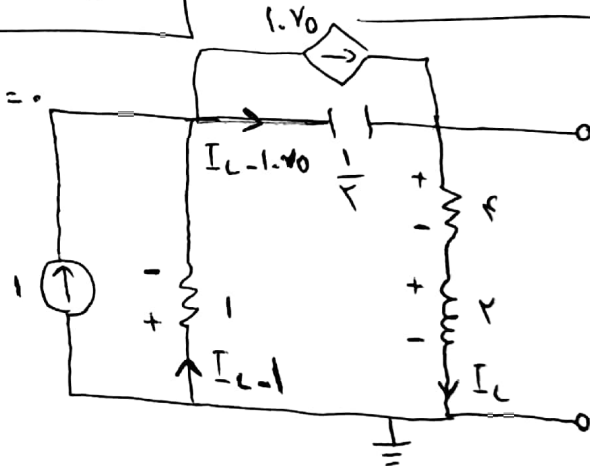
$$\boxed{\gamma_0(t^+) = \gamma I_L'(t^+)}$$




$$Ae^{-\gamma t} + Be^{-\frac{\delta}{\gamma} t} = I_L$$

$$I_L''(t^+) = \frac{1440}{\gamma} A$$


فرهاد امان ۹۹۳۱-۰۴

$t < 0$ -۲

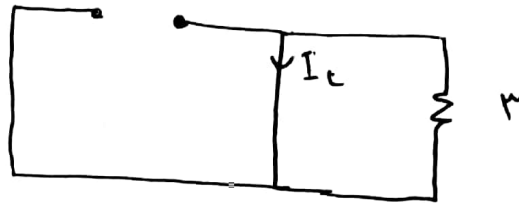

$$\boxed{V_C(0^-) = V_C(0^+) = 2V} \quad \boxed{I_L(0^+) = I_L(0^-) = 3A}$$
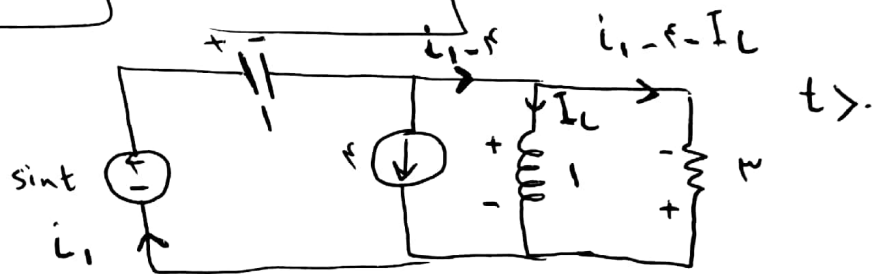
$$\boxed{I_C(0^-) = 0} \quad \boxed{V_L(0^-) = 0}$$



$$\text{KVL}_1: \sin t - \int i_1 - I_L' = 0 \Rightarrow \cos t - i_1 - I_L'' = 0 \quad (1)$$

$$\text{KVL}_2: -R(I_L + 1 - i_1) - I_L' = 0$$

$$\Rightarrow I_L' + RI_L = Ri_1 - R \quad (2)$$

$$(1) \otimes (2) \Rightarrow I_L'' + I_L' + RI_L = R \cos t - R$$

$$s^2 + s + R = 0 \Rightarrow \text{برای مقین} \quad \boxed{\alpha < \frac{1}{4} \quad \omega_d = \sqrt{\frac{R_0}{R_1}}}$$

$$e^{-\frac{1}{4}t} \left(B_1 \cos \sqrt{\frac{R_0}{R_1}} t + B_2 \sin \sqrt{\frac{R_0}{R_1}} t \right) = I_L$$

$$\boxed{B_1 = I_L(0^+) = 3}$$

$$\boxed{V_L(0^+) = -2 = I_L'(0^+)}$$


$$\boxed{B_2 \sqrt{\frac{R_0}{R_1}} = -\frac{R}{R_1}} \Rightarrow \boxed{B_2 = \frac{-9}{\sqrt{R_0}}}$$

$$\boxed{I_L''(0^+) = \frac{21}{4}}$$

فرمان امان ۶-۹۹۳۱

۵- $t < 0$ چون هیچ منبعی نداریم همه چیز ۰ است.
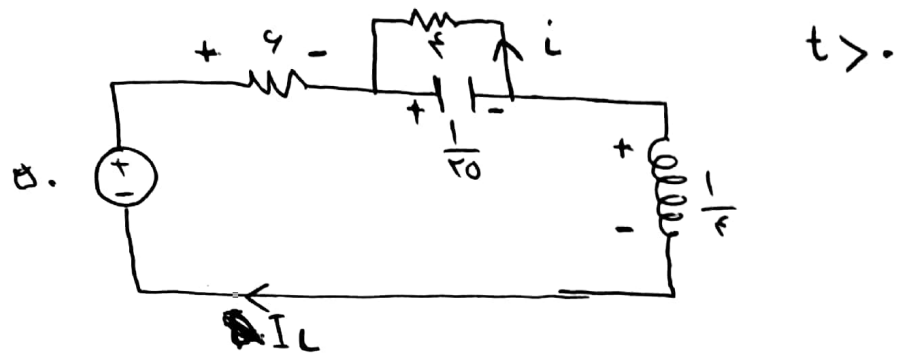
$$\boxed{I_L(-^-) = 0 \text{ A}} \quad \boxed{V_L(-^-) = 0 \text{ V}} \quad \boxed{I_L(-^-) = I_L(+^+) = 0 \text{ A}} \quad \boxed{V_L(-^-) = V_L(+^+) = 0 \text{ V}}$$





$$\text{KVL } I_L: 5 - 4I_L - 20 \int I_L + i - \frac{1}{4} I_L' = 0$$

$$\boxed{I_L'' + 24 I_L' + 100 I_L = 100 i}$$

$$\text{KVL } i: 4i + 20 \int I_L + i = 0 \Rightarrow 4i' + 20i + 20 I_L = 0$$

$$\boxed{I_L'' + 24 I_L' = 200 i + 14 i'}$$

نرهار ۱۸۰۰۴

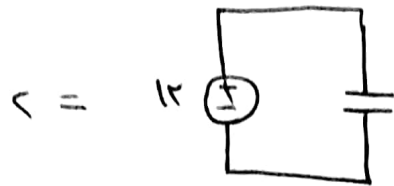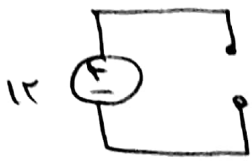

$t < 0$


$$I_L(0^+) = I_L(0^-) = 0 \text{ A}$$

$$V_C(0^+) = V_C(0^-) = 12 \text{ V}$$

$t > 0$

$$\alpha = \frac{1}{RC} = d$$
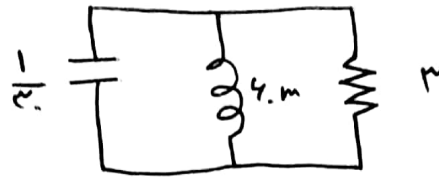
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \sqrt{\omega_0^2}$$



$$\sqrt{19} = \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

برای ضعیف

$$e^{-\alpha t} (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t) = V_C = V_R$$

$$B_1 = 12$$

$$\left. \begin{array}{l} I_L(0^+) = 0 \\ V_C(0^+) = 12 \end{array} \right\} \Rightarrow \left[I_C(0^+) = 4A \right]$$

$$I_C(0^+) = \frac{1}{R} V_C'(0^+) \Rightarrow V_C'(0^+) = 12$$

$$\omega_d B_2 - \alpha B_1 = 12$$

$$\Rightarrow B_2 = \frac{148}{\omega_d}$$

اگر پیک اولی باری است که شق ۵ می شود

$$= 0 e^{-\alpha t} \left(12 \cos \omega_d t + \frac{148}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) + e^{-\alpha t} \left(148 \cos \omega_d t - 4 \omega_d \sin \omega_d t \right)$$

$$= 1.8 e^{-\alpha t} \cos \omega_d t - \frac{12.8 \sqrt{19} e^{-\alpha t}}{19} \sin \omega_d t =$$