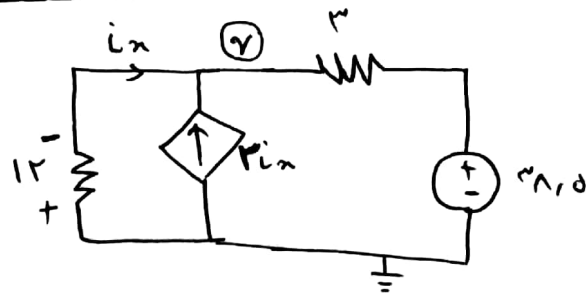



فرمادان ۶...۹۳۱



$t < 0$

$$\frac{v}{1r} = i_n \quad |KCL|: \frac{v}{r} - \frac{v}{1r} = \frac{v - v_{c(0)}}{r} \Rightarrow \frac{v}{r} = \frac{v - v_{c(0)}}{r}$$
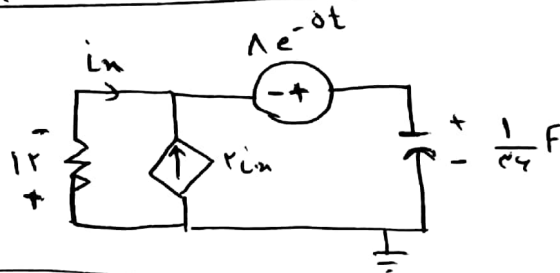
$$\Rightarrow v_c(0^-) = \frac{v}{r} = v_c(0^+)$$



$t > 0$

$$Cv_c' = r i_n = \frac{v_c'}{r}$$

$$KCL: A e^{-9t} - \frac{v_c'}{r} - r i_n = 0$$

$$v_c' + 9v_c = 9r A e^{-9t} \quad s + 9 = 0 \Rightarrow s = -9$$

$$v_{ch} = A e^{-9t} \quad v_{cf} = K e^{-9t} \Rightarrow 11 e^{-9t}$$

$$v_c = A e^{-9t} + 11 e^{-9t}$$


$$v_c(0) = A + 11 = 12 \Rightarrow A = 1$$

$$\Rightarrow v_c = 1 e^{-9t} + 11 e^{-9t}$$


نظرهاریان ۹۹۲۱۰۶

۳ - $t < 0$

$$I_L(0^-) = I_L(0^+) = 0$$

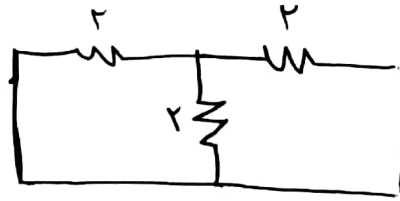

$0 < t < \frac{2}{\pi}$

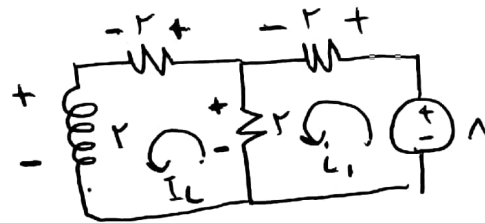

$$KVL_1: 1 - 2i_1 - 2(i_1 - I_L) = 0 \Rightarrow 1 - 4i_1 + 2I_L = 0$$

$$KVL_2: -2(I_L - i_1) - 2I_L - 2I_L' = 0$$

$$I_L' + 2I_L = i_1$$

$$i_1 = \frac{I_L + 1}{2}$$

$$\Rightarrow I_L' + 1.5I_L = 1$$

$$s = -\frac{\pi}{2} \quad I_{Ln} = Ae^{-\frac{\pi}{2}t}$$

$$I_L = Ae^{-\frac{\pi}{2}t} + \frac{2}{\pi}$$

$$I_L(t) = \frac{2}{\pi} \left(1 - e^{-\frac{\pi}{2}t} \right)$$

$$I_L(t) = \frac{2}{\pi} \Rightarrow A = -\frac{2}{\pi}$$




$t > \frac{2}{\pi}$

$$-2(I_L + I) - 2(I_L + I - i_1) = 0$$

$$2I_L' = 0 \Rightarrow I_L' = 0$$

$$1 - 2i_1 + I_L + I = 0 \Rightarrow I + I_L = 2$$

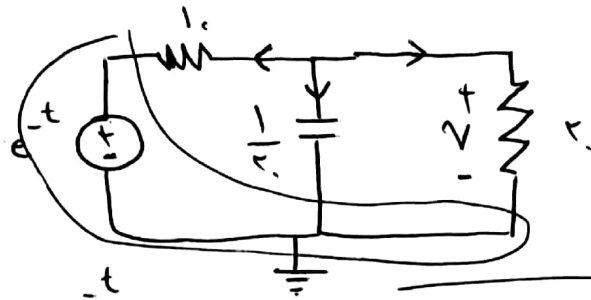$t > \dots$ 

$$\frac{v}{r_0} + \frac{v'}{r_0} + \frac{v_0 e^{-t}}{l_0} = \dots \Rightarrow \boxed{v' + r_0 v_0 e^{-t}} \quad \boxed{s + r_0}$$

$$\gamma_n = Ae^{-\omega t}$$

$$V_f = K e^{-t} \xrightarrow{\text{Gro}} K \cdot 1 \Rightarrow e^{-t}$$

$$v = Ae^{-rt} + e^{-t}$$

$t < 0$ منبع دیر ندارد

$$\boxed{A = -1} \Rightarrow \boxed{y = e^{-t} - e^{-2t}}$$

$$\frac{dr}{dt} = re^{-rt} - e^{-t} \quad \underline{\underline{(6)}} \quad \boxed{r}$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = e^{-t} - 9e^{-9t} \quad (1^*) \quad \boxed{-1}$$


فرمان ۱.۴

$t < 0$

$$i = \frac{1.}{1. + 1.} = 0.5 \text{ A}$$



$$V_c(0^-) = V_c(0^+) = 0 \text{ V}$$

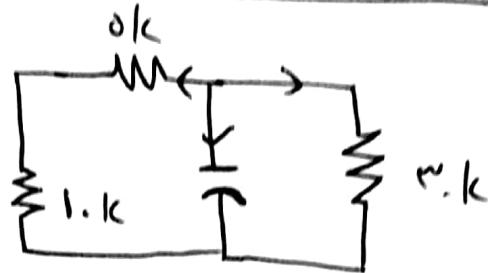

$0 < t < 1.2 \text{ ms}$

$$\frac{V}{1k} + \frac{V}{1k} + 1000 V' = 0 \Rightarrow 2000 V' + 1.0 V = 0 \quad s = -\epsilon \dots$$

$$V_c = A e^{-\epsilon \dots t}$$


$$V_c(0^+) = 0$$

$$\Rightarrow A = 0 \Rightarrow V_c = 0 e^{-\epsilon \dots t}$$

$$V_c(1.2 \text{ ms}^-) = V_c(1.2 \text{ ms}^+) = 0 \text{ V}$$

$$1000 V_c' = i$$

$$\text{KVL: } V_c = -10k i$$

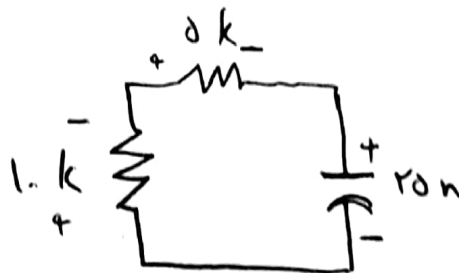

$1.2 \text{ ms} < t < 1.8 \text{ ms}$

$$V_c + \frac{10}{\epsilon} e^{-\epsilon \dots t} V_c' = 0 \Rightarrow s = -\frac{1}{\tau} \dots$$

$$V_c = A e^{-\frac{1}{\tau} \dots t}$$


$$V_c(1.8 \text{ ms}^+) = 0 \text{ V}$$

$$\Rightarrow A = 0.1 \text{ V} \Rightarrow V_c = 0.1 e^{-\frac{1}{\tau} \dots t}$$

$$V_c(1.8 \text{ ms}) = V_c(1.8 \text{ ms}^+) = 0.1 \text{ V}$$

فرهاد امان ۹۹۲۱۰۶

$t > 0.18 \text{ ms}$

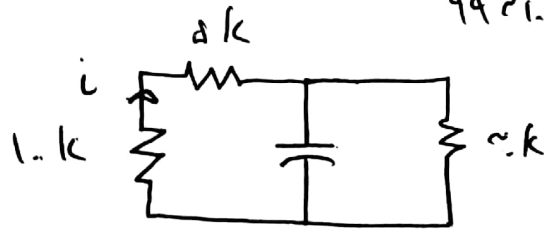

مشاهدات $t < 0.18 \text{ ms}$

$$V_C = A e^{-\dots t}$$

$$V_C(0.18 \text{ ms}^+) = 0.148$$

$$\Rightarrow A = 14.68 \Rightarrow V_C = 14.68 e^{-\dots t}$$

$$V_C = 10 \text{ kV}$$

$$V_0 = 1.1 \text{ kV}$$

$$\Rightarrow V_0 = -0.123 V$$

$$V_C(\text{avg}) = 0.13 \text{ V}$$